

KV-AD9959 用户手册

信号发生器模块

用户手册

修订历史:

| 版本 | 日期 | 原因 |
|-------|------------|--------------------|
| V1.0 | 2015/11/08 | 第一次发布 |
| V2. 0 | 2016/11/15 | 板材沉金,更换图片,以前图片标号有误 |
| | | |
| | | |

目录

| 目录 | 1 |
|--------------|----|
| 1. 特性参数 | 1 |
| 1.1 基本特性 | 1 |
| 1.2 芯片特性 | 1 |
| 1.3 芯片详情 | 2 |
| 2.使用说明 | 4 |
| 2.1 模块功能示意图 | 4 |
| 2.2 模块使用 | 5 |
| 2.2.1 模块接线图 | 5 |
| 2.2.2 模块使用方法 | 6 |
| 2.2.3 模块测试图 | 9 |
| 3.应用建议 | |
| 4 其他 | 21 |

1. 特性参数

1.1 基本特性

模块名称: AD9959 DDS信号发生器模块

模块尺寸: 81mm * 61mm

模块供电:5V

模块驱动电流: 400mA (MAX)

模块带宽: 200MHz

模块输出波形: 正弦波

模块频率最小步进: 1Hz

模块默认接口:串行IO接口(SPI)

模块最大输出幅值: 500mVPP左右(正弦波,可调,频率越高,最大输出电压越低);

模块发货清单:实物模块+PDF原理图+STM32F103驱动程序+售后技术支持

1.2 芯片特性

4 个同步 DDS 通道(500 MSPS)

通道间独立的频率/相位/幅度控制

频率/相位/幅度变化的延迟匹配

出色的通道间隔离(>65 dB)

线性频率/相位/幅度扫描功能

高达 16 级频率/相位/幅度调制(引脚可选)

4 个集成式 10 位数模转换器(DAC)

单独可编程 DAC 满量程电流

频率调谐分辨率: 0.12 Hz 或以上

14 位相位偏移分辨率

10 位输出幅度调整分辨率

串行 I/O 端口接口(SPI)具有增强数据吞吐量

软件/硬件控制省电功能

双电源供电(1.8 V DDS 内核/3.3 V 串行 I/O)

多器件同步

可选 4×至 20× REFCLK 乘法器(PLL)

可选 REFCLK 晶体振荡器

56 引脚 LFCSP 封装能

1.3 芯片详情

AD9959由四个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于所有通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。

AD9959可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。通过将数据施加到模式引脚,可执行调制。此外,AD9959还支持线性频率、幅度或相位扫描,适合雷达、仪器仪表等应用。

AD9959的串行I/0端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/0端口提供SPI兼容工作模式,。四个数据引脚(SDI0_0/SDI0_1/SDI0_2/SDI0_3)对应串行I/0的四种可编程模式,从而提供了灵活性。

AD9959采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了四个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10 bit DAC。每个通道均具有专用的32 bit频率调谐字、14 bit相位偏移和10 bit输出比例乘法器。

DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。

当使用REFCLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。 所有通道共用REFCLK输入源,REFCLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500 MSPS 的内置REFCLK乘法器(PLL)配合使用。PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为 整数。REFCLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REFCLK源。晶振的频率必须 在20 MHz与30 MHz之间。晶振可与REFCLK乘法器配合使用。


AD9959采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V

电源供电。数字I/0接口(SPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/0(引脚49)连接至3.3 V电压。

AD9959可在-40°C~+85°C的工业温度范围内工作。


2. 使用说明

2.1 模块功能示意图

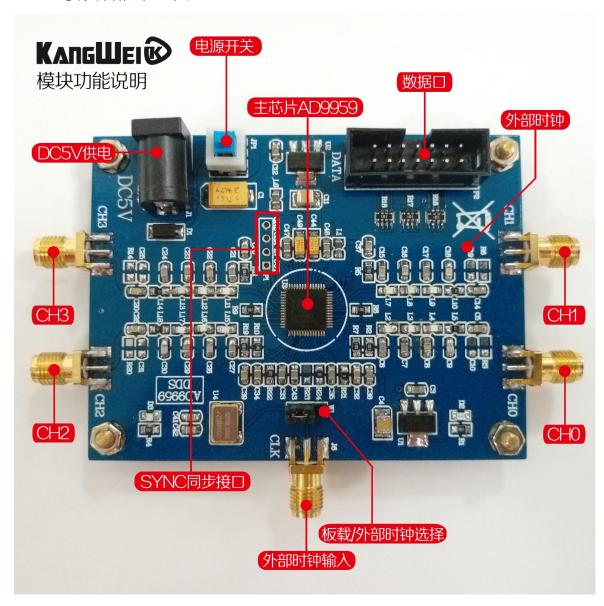

2.2 模块使用


2.2.1 模块接线图

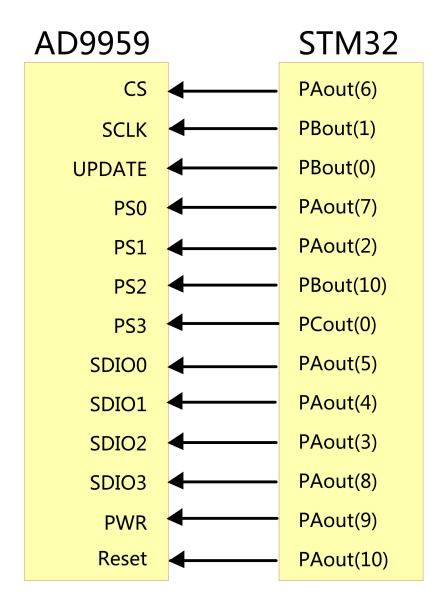

5

2.2.2 模块使用方法

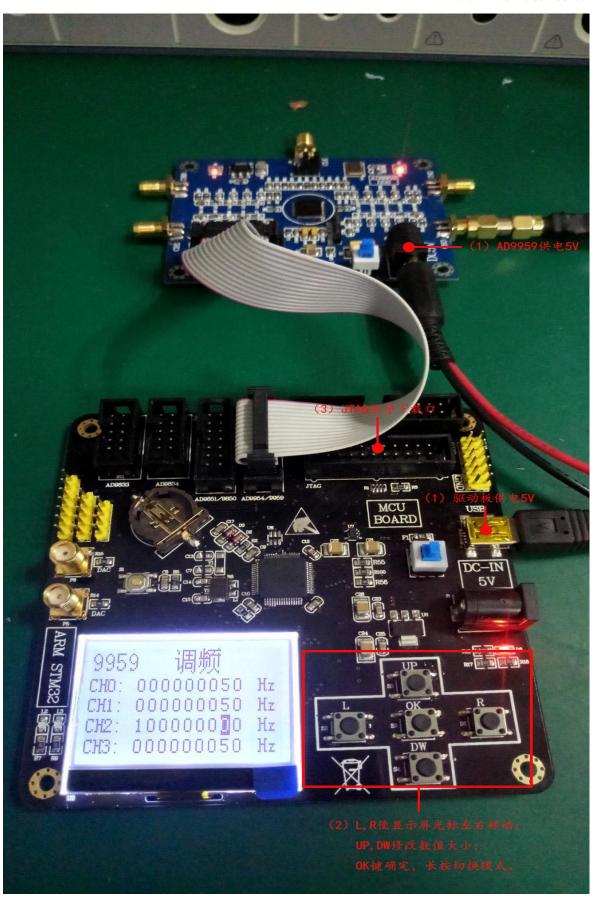- 1.配合本店 DDS 驱动板使用
- (1) AD9959 模块供电 5V, DDS 模块可用 USB 供电,上电后液晶屏有显示。
- (2) 左右按键可使光标左右移动,上下按键可调每位数值大小,中间键切换通道,长按中间键可切换调节模式(频率,幅度,相位,扫频)
- (3) DDS 驱动板默认使用 JTAG 接口下载程序,一般可通过 JLINK 仿真器下载,下载步骤可参考网上教程。



注:模块不具有掉电记忆功能,重新上电后,恢复初始值,需重新设置相关参数。

- 2.配合其他驱动板使用
 - (1) 按照接线图连接模块与驱动板
 - (2) 修改相关管脚定义
 - (3) 调用相关的初始化,写频率等函数
- 3.模块程序相关说明
 - (1) 程序默认软件: KEIL5
 - (2) 工程文件位置:

AD9959 源代码+资料+原理图 PDF-V2.0 /AD9954 DDS 开发板-点频 9959(ok) / USER /

VirtualCOMPort.uvprojx

- (3) 相关函数位置: HARDWARE/AD9959.c
- (4) 相关接线定义: AD9959.h
- (5) 基本点频调节说明:
- ①调频,调幅,调相(AD9959.c; task-manage.c)

void Init AD9959(void) //AD9959 初始化

void Intserve(void) //IO 口初始化

void Write_frequence(u8 Channel,u32 Freq) //设置通道输出频率,Channel 输出通道,Freq 输出频率

void Write_Amplitude(u8 Channel, u16 Ampli) //设置通道输出幅度,Channel 输出通道,

Ampli 输出幅度

void Write_Phase(u8 Channel,u16 Phase) //设置通道输出相位, Channel 输出通道, Phase 输出相位

u32 SinFre[5] = {50, 50, 50, 50}; //四通道输出频率设置

u32 SinAmp[5] = {1023, 1023, 1023, 1023}; //四通道输出幅度设置

u32 SinPhr[5] = {0,4095,4095*3,4095*2};//四通道输出相位设置

②扫频设置(task-manage.c)

u32 SweepMinFre = 1000;

u32 SweepMaxFre = 10000;


u32 SweepStepFre = 100;

u16 SweepTime = 1;//ms


2.2.3 模块测试图

1.模块输出测试:


①输出信号: 1Hz

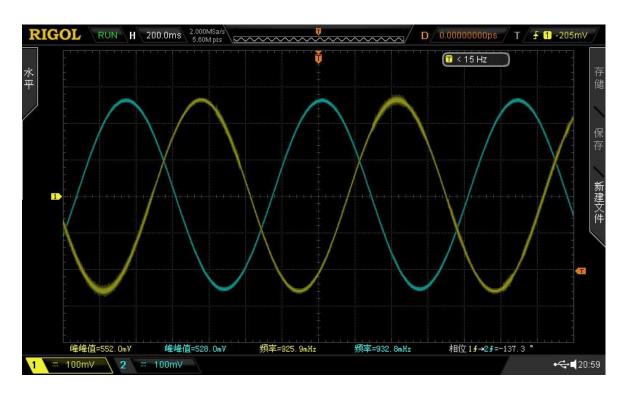


②输出信号: 1KHz

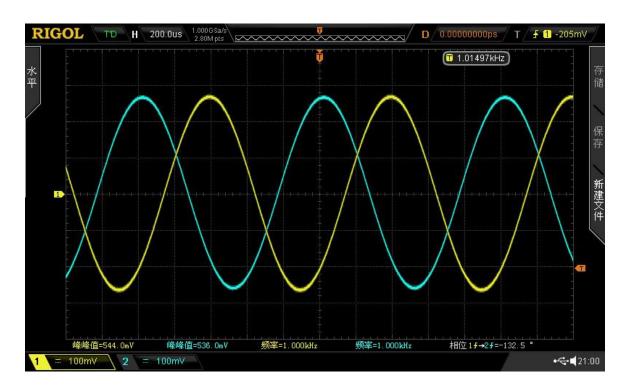


③输出信号: 100KHz

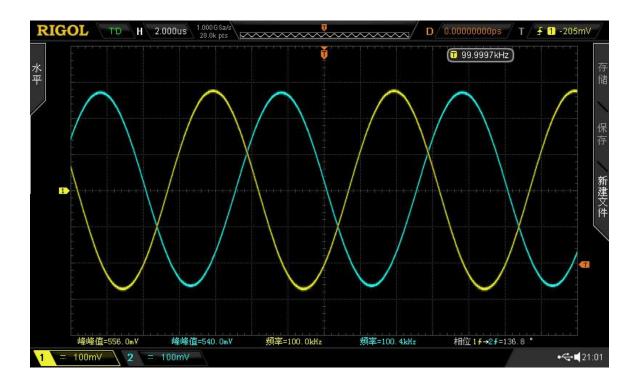


④输出信号: 1MHz

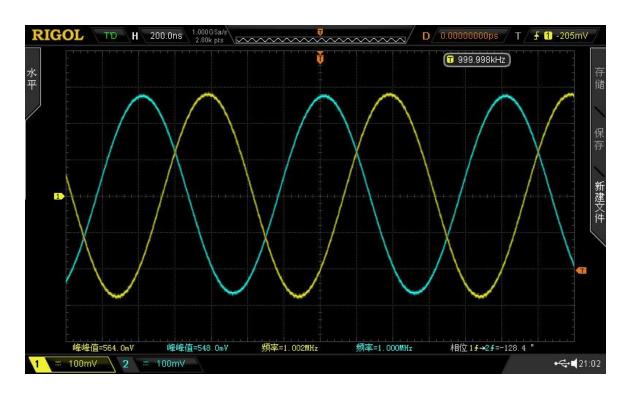


⑤输出信号: 10MHz

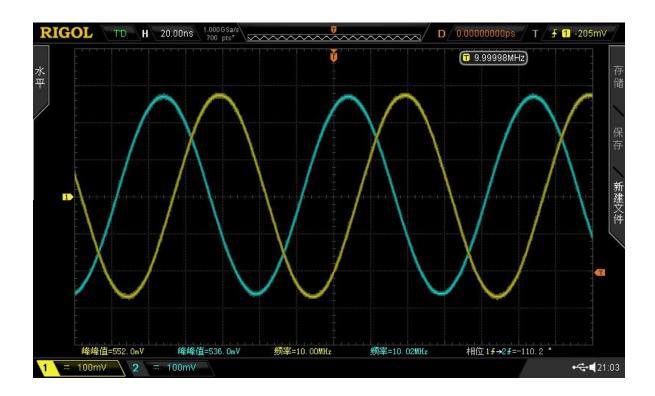


⑥输出信号: 50MHz

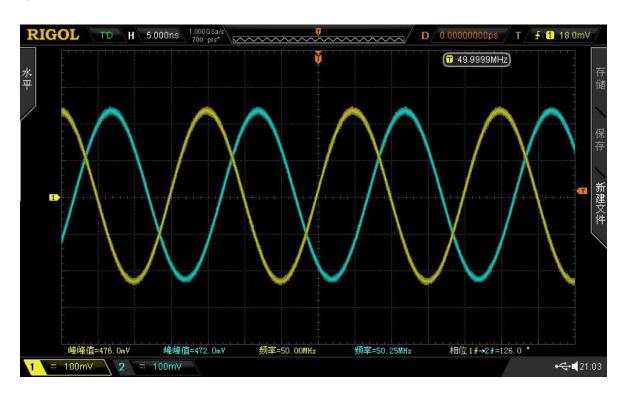


⑦输出信号: 80MHz

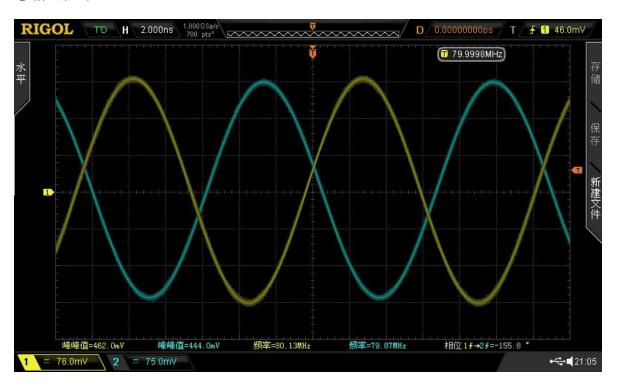


⑧输出信号: 100MHz

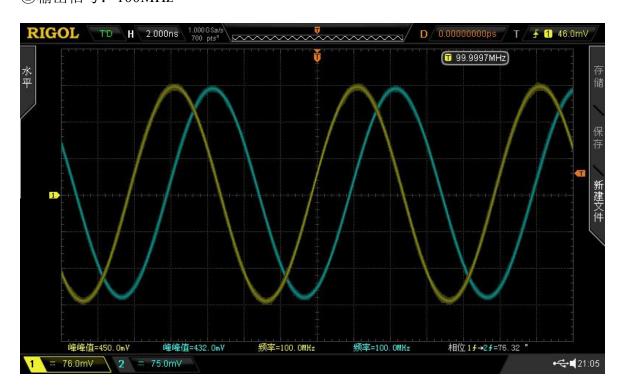

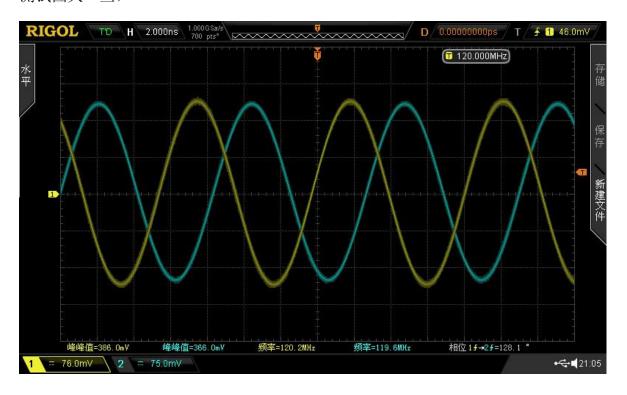
⑨输出信号: 120MHz(由于示波器影响,120MHz以上幅度有一定偏差,实际值比测试图大一些)



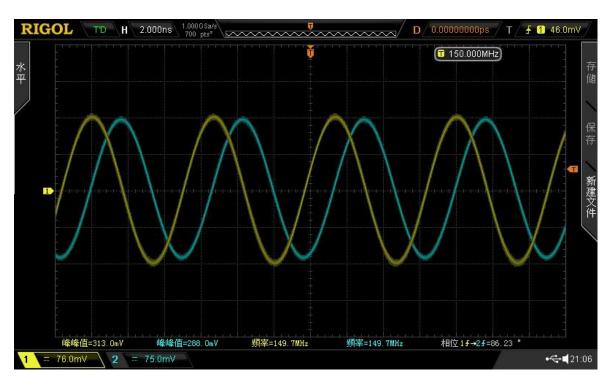⑩输出信号: 150MHz(由于示波器影响,120MHz以上幅度有一定偏差,实际值比测试图大一些)




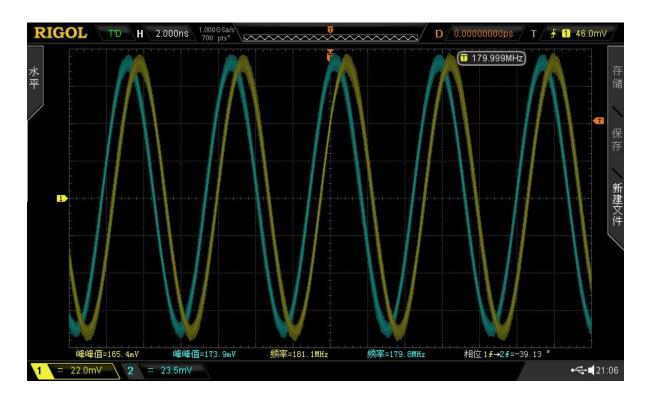⑪输出信号: 180MHz(由于示波器影响,120MHz以上幅度有一定偏差,实际值比测试图大一些)




2.频谱测试:


①输出信号: 10MHz

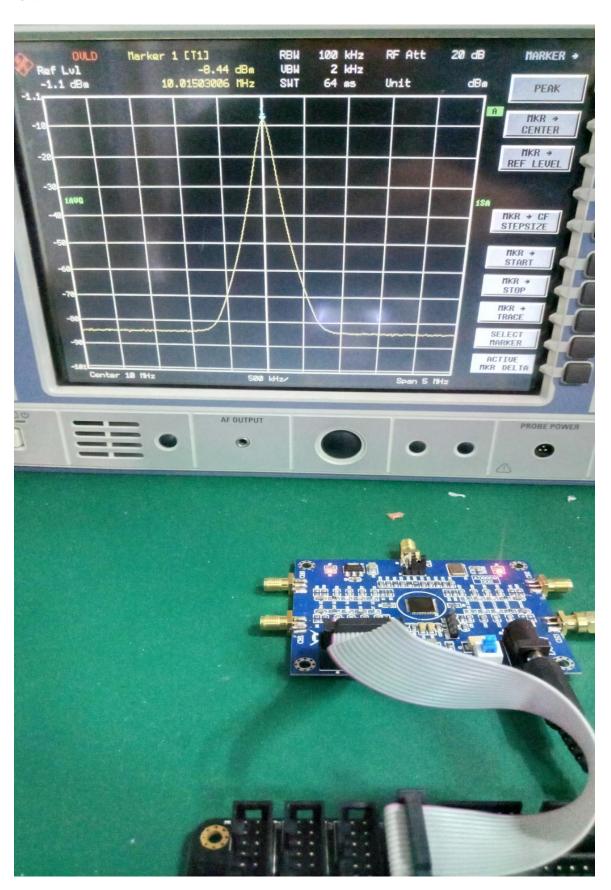

②输出信号: 100MHz

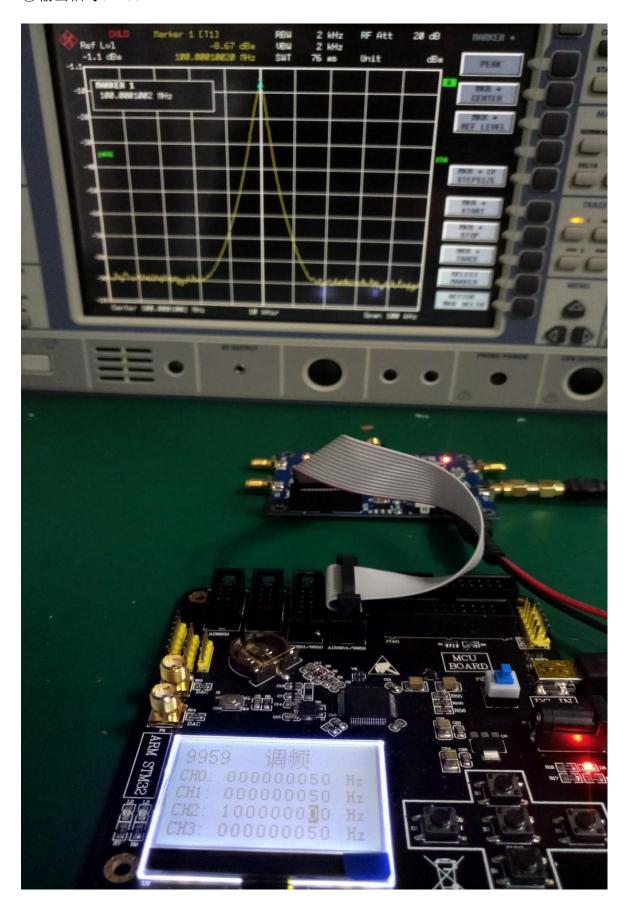


③输出信号: 150MHz

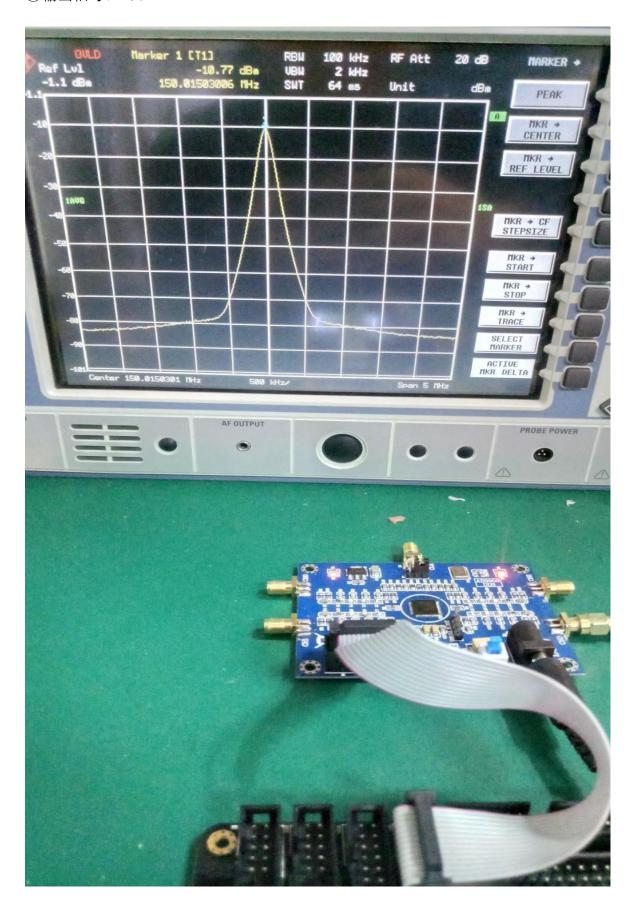


3.四通道调节界面:


①调频界面

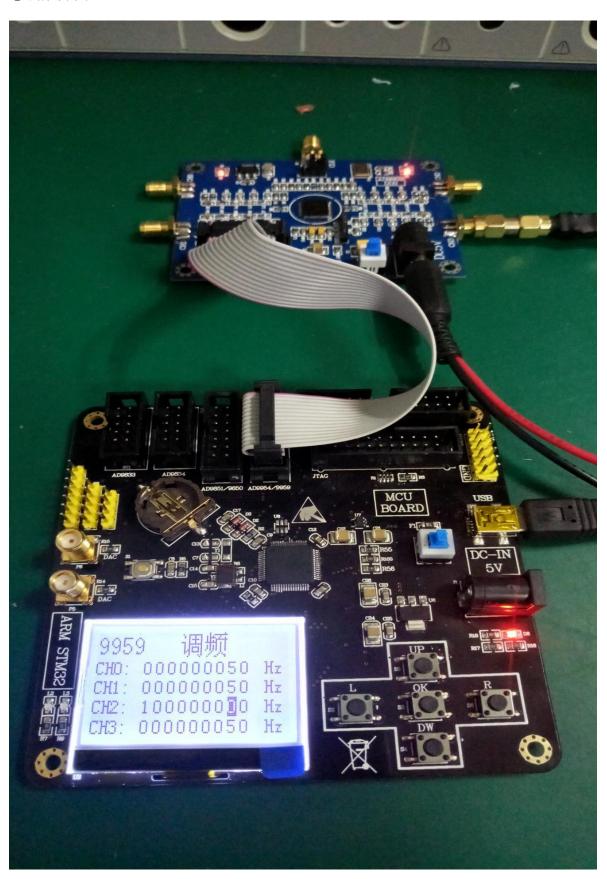

②调幅,调相界面

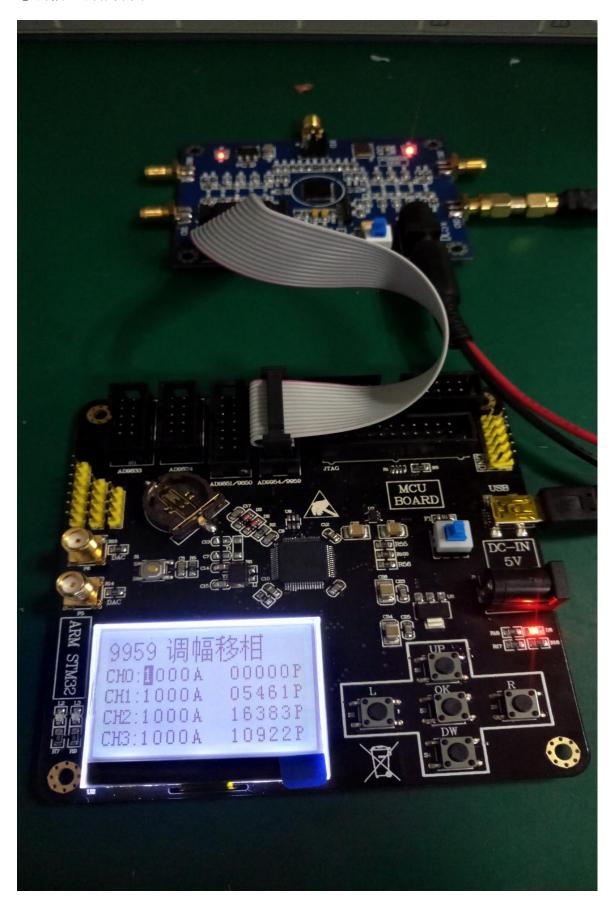

③扫频界面

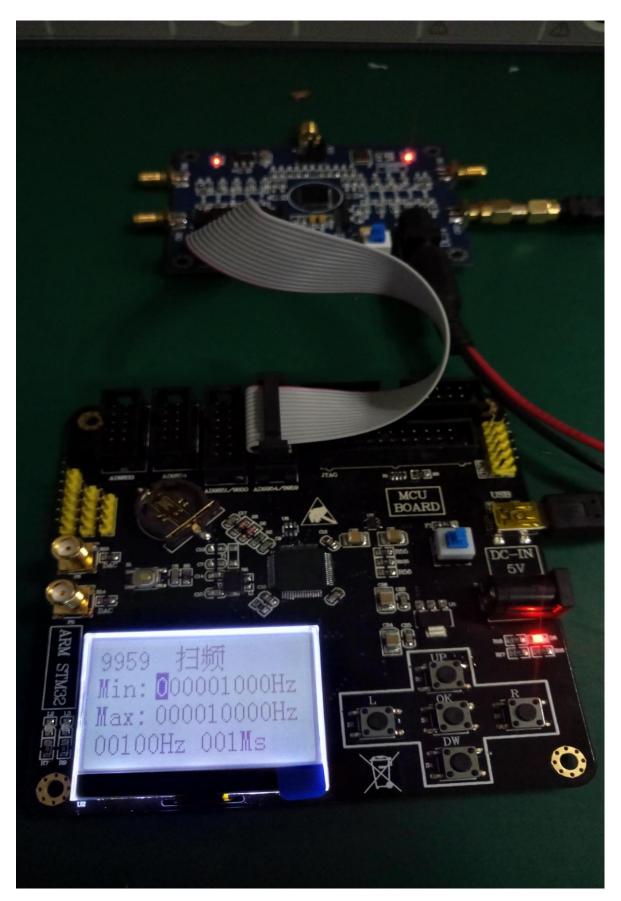

3. 应用建议

- 1、模块只产生电压信号,输出电流极低,不能直接带载。如需带载,可以外加功率放大器。
- 2、模块正常驱动电流为 300mA 以上,必须保证供电充足,否者会导致模块输出不正常等情况。
- 3、当模块不正常工作时,首先检测供电是否正常,接线是否正确,同时最好使用和模块接口匹配的标准接线。必要时,可多测几组数据,以便分析问题原因。

4. 其他

相关链接: 1. 射频 SMA 连接线 RG316 两端都是内罗内针线长 10 厘米馈线转接

https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.nlbItk&id=42868539822



2. 射频 SMA 连接线 内螺纹内针转红黑鳄鱼夹测试线 接 RG316 线 50cm 长 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14054403533.24.ZQYjqf&id=544481976809



3. 50 欧 SMA-J(内螺内针)转 BNC-J 镀银 RG316 连接线 SMA 公头转 BNC 头 15CM https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.XTuFbN&id=45633658638



4.全套 DDS 驱动板 配合本店各类 DDS 模块 按键 LCD 显示 AD9854/9954

 $\frac{\text{https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14054464170.10.1a0ee687fqXN}{\text{g4}\&id=522651799858}$



5.HMC580 射频功率放大器模块 22dB 增益 IP3 输出+37dBm DC~1GHz

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14054464170.10.73dab1ffBF6hg 7&id=525350240821



6. 射频 放大器 低噪放 LNA 宽带 0.01-2000MHz 增益 32dB 康威科技

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14054403533.17.12b91315L02Dq9&id=533944842833



7. 0PA541 模块 功率放大器 音频放大器 5A 电流 高压大电流 功放板

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14054464170.10.3d25272ef3uF14&id=537477039030



8. 粤港电源适配器 USB Hub 读卡器 HDMI 切换器 5V 1A DC3.5*1.35

 $\frac{\text{https://item. taobao. com/item. htm?spm=a1z10. 3-c. w4002-14054464170. 13. 52588}}{2f5jKxrNP\&id=521436024689}$

